

10

# ひかり うご 光で動くミニ4駆

徳島大学理工学部電気電子システムコース 島本 隆、上手 洋子、西尾 芳文  
四国大学経営情報学部 細川 康輝


## 1. ねらい

ミニ4駆のような電池で動くおもちゃは、私たちのまわりにたくさんあります。これらは、電池に蓄えられた電気でモーターを回して動いています。もし、電池からモーターに流れる電気の大きさを変えたらどうなるでしょう。この実験では、光の強さをはかるフォトセンサーを使い電池からモーターに流れる電気の大きさを変えられる装置をミニ4駆につけ、あてられた光の強さで進んだり止まったりするミニ4駆で遊んでもらいます。
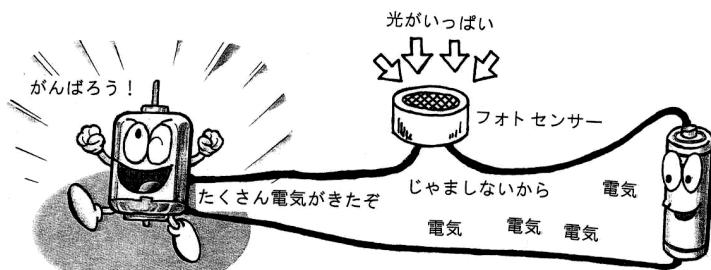
## 2. しくみ

フォトセンサーは、センサーにあたる光が強いと電気抵抗が小さくなり、光が弱いと電気抵抗が大きくなる部品です。電気抵抗というのは電気の流れを妨害するもので、小さければ妨害が少なく電気がたくさん流れます。したがって、電池とモーターの間にフォトセンサーを入れれば、

- センサーにあたる光が強い
  - ⇒ 電気抵抗が小さい
  - ⇒ たくさん電気が流れる
  - ⇒ モーターが速く回る
  - ⇒ ミニ4駆が速く進む
- という仕組みになります。



## 3. あそんでみよう

- ①フォトセンサーを組み込んだミニ4駆、
  - ②光をあてるための懐中電灯、③1周何秒で走ったかはかる装置をつけたミニ4駆コースを準備していますので、
  - 懐中電灯の光をうまくミニ4駆にあてでき るだけ速くゴールしてください。
- 光があたらないとミニ4駆は進みませんので、ミニ4駆と一緒にコースを走り、懐中電灯の光をミニ4駆にあてつづけることが、速く走らせるためのコツになります。

